# ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - CURS 0x06

ARHITECTURA CALCULATOARELOR MODERNE

Cristian Rusu

### **DATA TRECUTĂ**

- logică secvenţială, exemple
- înmulțirea numerelor întregi binare
- împărțirea numerelor întregi binare
- reprezentarea numerelor în virgulă mobilă
- operații cu numerele în virgulă mobilă

#### **CUPRINS**

arhitectura de bază a calculatoarelor

câteva detalii despre fiecare componentă hardware ...

#### STRUCTURA CURSULUI - UNDE SUNTEM

#### circuite digitale

- teoria informației și abstractizarea digitală
- funcții și circuite logice

#### arhitecturi de calcul


- seturi de instrucțiuni
- limbajul assembly
- compilatoare
- pipelining
- ierarhia memoriei

#### organizarea calculatoarelor

- unitatea de procesare centrală
- performanţa calculatoarelor
- dispozitive periferice şi întreruperi
- calcul paralel
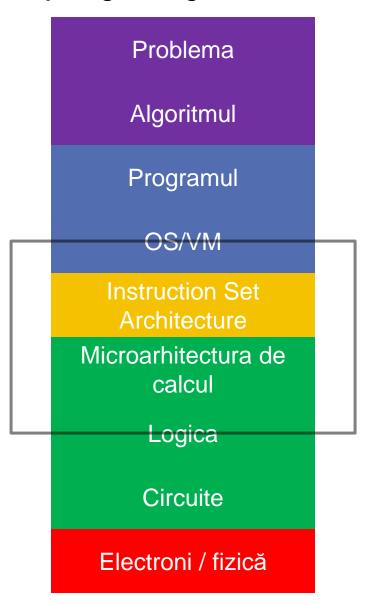
#### STRUCTURA CURSULUI - UNDE SUNTEM


"The purpose of computing is insight, not numbers." (Richard Hamming)



- pornirea sistemului
  - în general, un buton de "power on" / "power off" cum funcționează un astfel de buton? atât la pornire cât și la oprire?
  - realizează alimentarea cu electricitate a componentelor
  - CPU este activat
  - CPU caută/pornește BIOS (Basic Input Output System)
    - testează componentele hardware (RAM, I/O, HD, etc.)
    - BIOS este scris în ROM (Read Only Memory) pe placa de bază
    - este scris într-un tip de memorie nevolatilă
    - pentru execuţie, BIOS-ul este încărcat în RAM
    - BIOS ştie cât e ceasul (CMOS Real-Time Clock) şi hardware-ul
    - îl accesați automat când porniți calculatorul, fie cu F2 (în general)
  - CPU/BIOS pornesc Boot Code (caută sistemul de operare)
    - sistemul de operare este în general pe HD (poate fi şi pe CD, stick)
    - sistemul de operare este încărcat în RAM pentru execuție


Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

**BIOS/UEFI** 

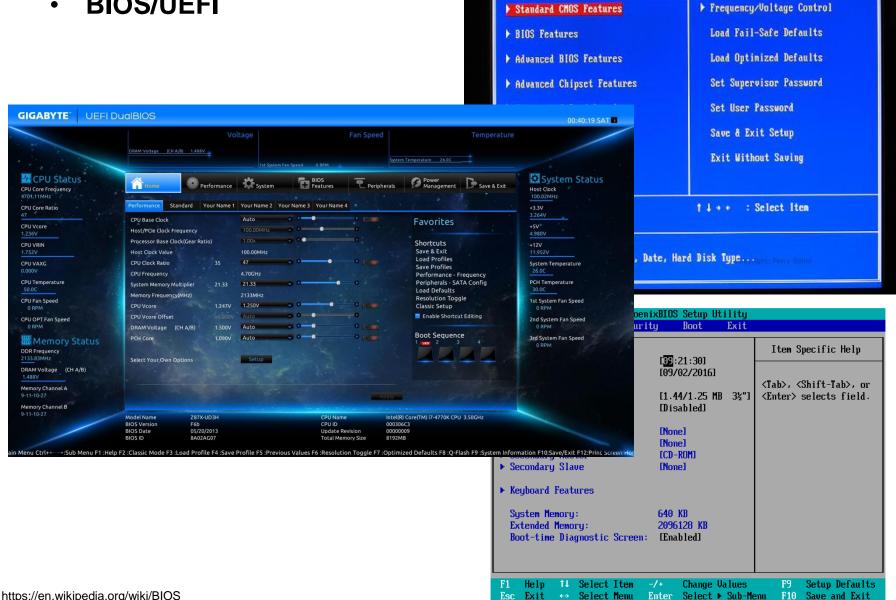
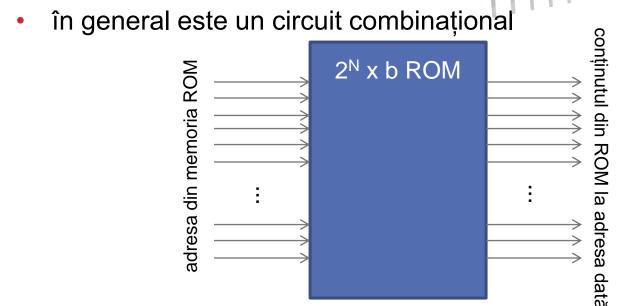
#### BIOS


- este scris în ROM (Read Only Memory)
- câteodată în Programmable ROM / Erasable Programmable ROM / Electrically Erasable Programmable ROM
- să scriem în ROM: "burning" sau "flashing" the ROM
- este un tip de firmware



mai multe sisteme de operare pe acelaşi sistem de calcul



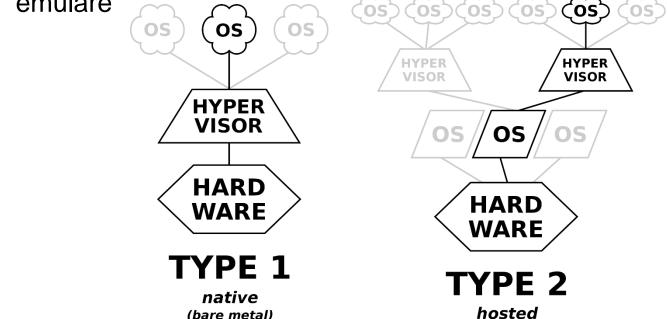- OS-ul preia controlul de la BIOS
  - din acest moment doar OS-ul are acces direct la periferice
  - accesul este realizat prin drivere
  - virtualizare (hardware)
  - emulare



containere (dockere)

- OS-ul preia controlul de la BIOS
  - din acest moment doar OS-ul are acces direct la periferice
  - accesul este realizat prin drivere
  - OS-ul oferă o imagine abstractizată a memoriei pentru fiecare proces pornit
  - din momentul în care OS-ul pornește, sistemul de calcul intră în ciclul obișnuit de procesare (secvența de boot s-a terminat)

.

- un sistem de calcul trebuie să fie capabil:
  - să calculeze
    - să execute instrucțiuni
  - să comunice
    - să transfere biţi între componente electronice
  - să stocheze
    - date care să fie folosite de instrucțiuni
    - instrucțiuni pentru execuție

Periferice Intrare



Periferice leşire





BUS



#### Unitatea Centrală de Procesare (CPU)

Unitatea de Control


Unitatea Artimetică/Logică

Regiștri

Memoria Principală





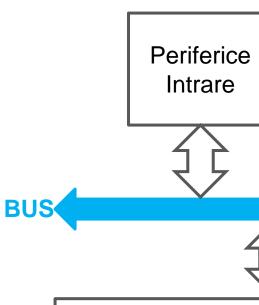

Periferice leşire








Unitatea de Control

Unitatea Artimetică/Logică

Regiștri

Memoria de Stocare

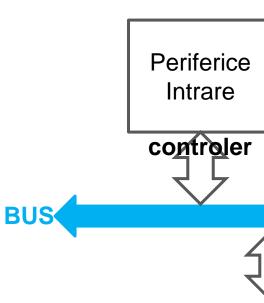

Periferice leşire

controler







#### Unitatea Centrală de Procesare (CPU)

Unitatea de Control


Unitatea Artimetică/Logică

Regiștri

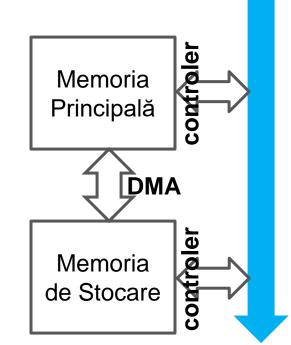


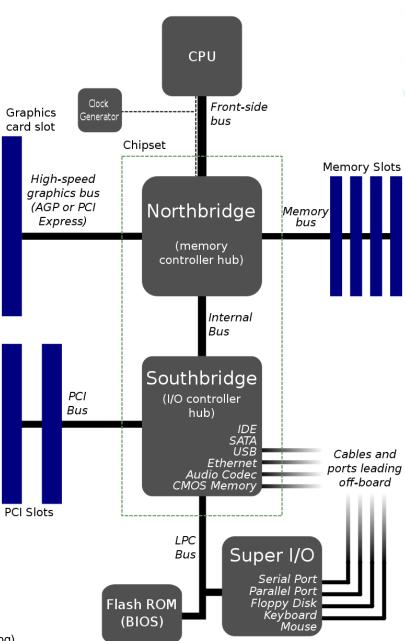




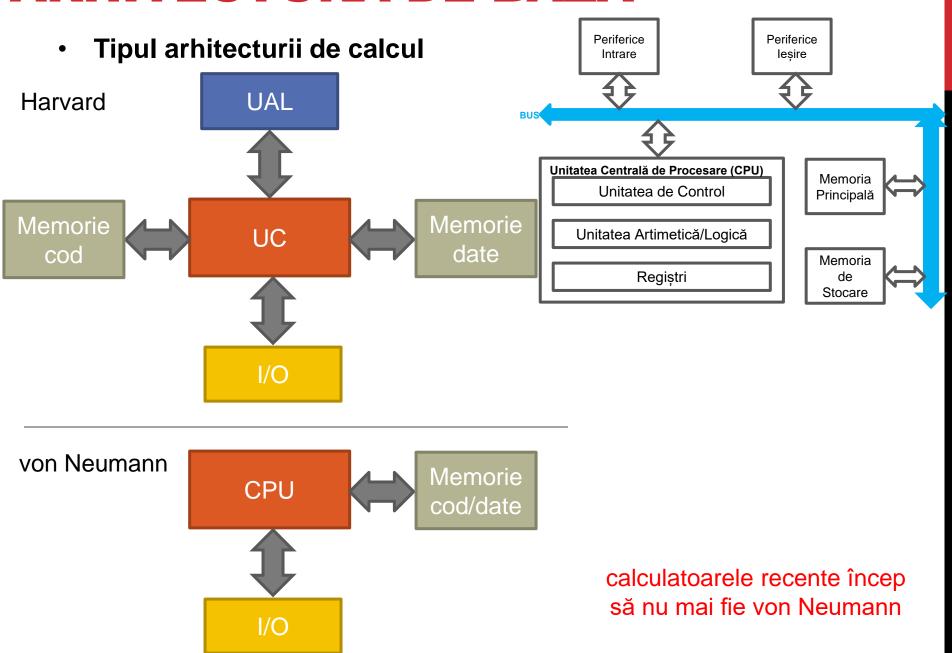

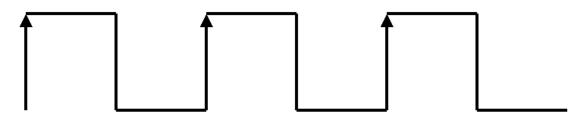
- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - Clock
      - este un circuit special care generează "ceasul"




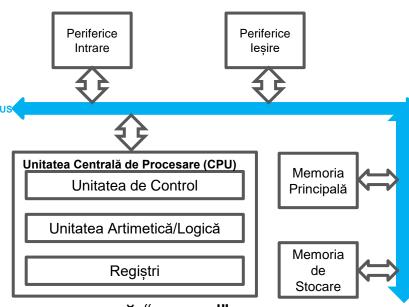- este frecvenţa la care operează (calcule şi sincronizarea componentelor secvenţiale) CPU-ul
- cu cât este mai mare frecvența, cu atât mai bine (în general)
- se măsoară în MHz sau GHz



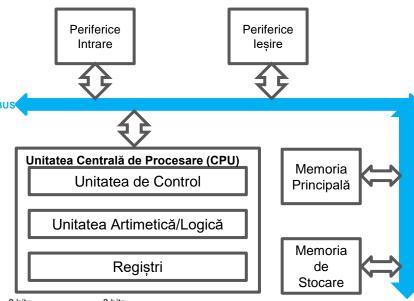- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - regiştri ("memoria")



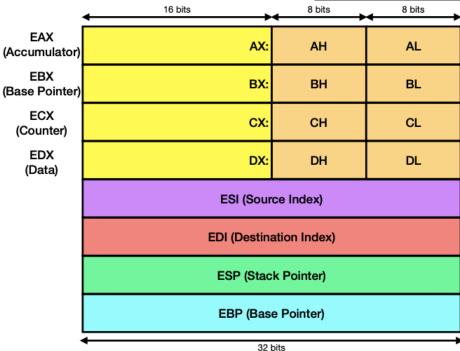

- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - UAL ("operaţii")
  - ALU operation

    Zero

    ALU


    Result

    Overflow


CarryOut

- operații aritmetice cu întregi
  - operații logice
    - operații aritmetice cu numere în formatul floating point
    - operații speciale: sqrt, exp, trig

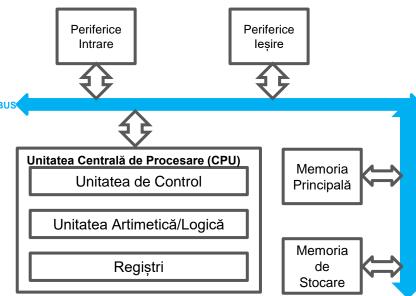
după orice operație, știm "gratuit" dacă rezultatul a fost sau nu zero – este folositor?



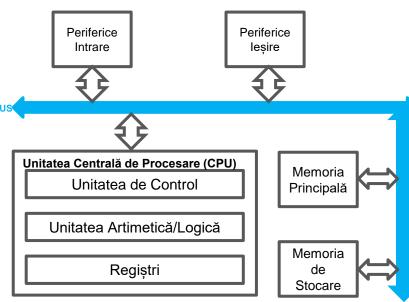
- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - BUS
      - CPU are nevoie de şiruri de biţi din memoria principală sau cea de stocare
      - CPU are nevoie să scrie înapoi în memorie rezultate
      - CPU coordonează perifericele




- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - UC ("instrucţiunile")
      - fetch
        - citim din memorie codul care trebuie executat
        - de unde din memorie? Instruction Pointer ne spune
      - decode
        - circuitul "Instruction Decoder" analizează biţii citiţi din memorie ca să "înţeleagă" ce să facă cu ei
      - execute
        - execută instrucțiunea decodată
        - poate duce la schimbarea IP sau la transmiterea ceva pe BUS către memorie
      - calculează următorul IP

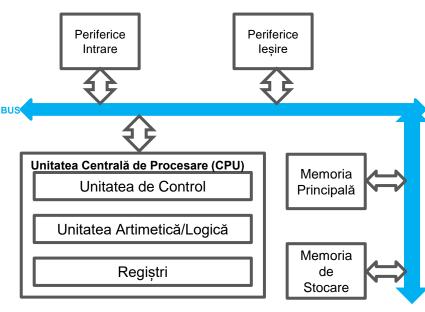


- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - UC ("instrucţiunile")
      - fetch
        - IP = 10011 (locația în memorie de unde să citim biții)
        - după citire, IP este actualizat
      - decode
        - s-a citit "11000110" care este decodat în
          - opcode = 110, operand1 = 00 operand2 = 110
          - de exemplu: 110 = "adună valoarea imediată A la registrul R", R = 00 este EAX (prin convenţie), A = 110 (adică 6)
      - execute
        - trimite EAX ← EAX + 6 la UAL
        - citeşte rezultatul din UAL şi pune-l în registrul EAX

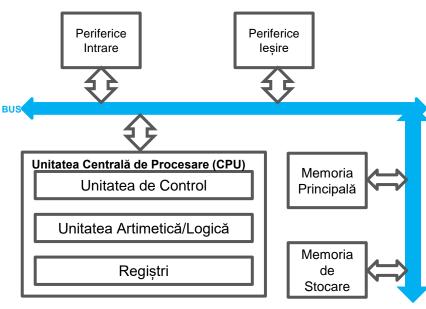


- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - UC ("instrucţiunile")
      - fetch
        - IP = 10011 (locația în memorie de unde să citim biții)
        - după citire, IP este actualizat
      - decode
        - s-a citit "1110011" care este decodat în
          - opcode = 111, operand1 = 00 operand2 = 11
          - de exemplu: 111 = "adună registrul A la registrul R", R = 00 este EAX, A = 11 este EDX (prin convenţie)
      - execute
        - trimite EAX ← EAX + EDX la UAL
        - citeşte rezultatul din UAL şi pune-l în registrul EAX

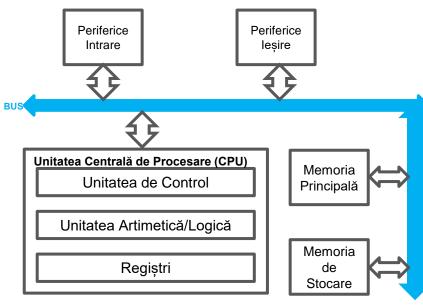

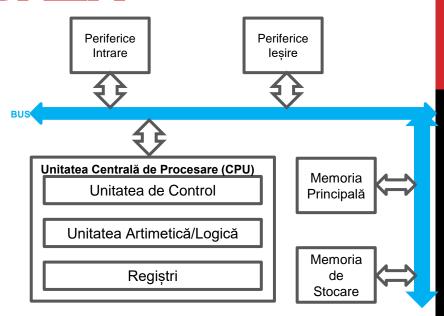- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - UC ("instrucţiunile")



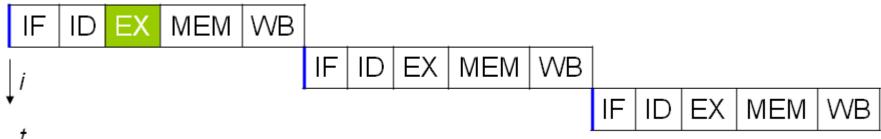

IF – Instruction Fetch (citirea din memorie a instrucțiunilor)


ID – Instruction Decode (circuit secvențial care decodează)

EX – Execute (execuția propriu-zisă)

MEM – Memory Access (orice access memorie)

WB – Write Back (scrie rezultatul înapoi în memorie)

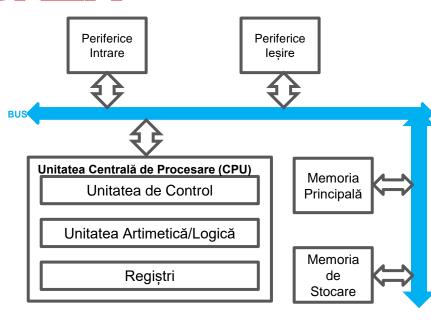- Unitatea Centrală de Procesare
  - a.k.a. CPU
  - este "creierul" unității de calcul
  - execută instrucțiuni
  - 5 componente principale:
    - Clock
    - regiştri ("memoria")
    - UAL ("operaţii")
    - BUS
    - UC ("instrucţiunile")



#### **PROCESOR**

Producator procesor	Intel®	
Tip procesor	i9	
Model procesor	9880H	
Arhitectura	Coffee Lake	
Numar nuclee	8	
Frecventa nominala	2.3 GHz	
Cache	16384 KB	
Frecventa Turbo Boost	4.8 GHz	
Tehnologie procesor	14 nm	
Procesor grafic integrat	Intel® UHD Graphics 630	

- Memoria Principală
  - conţine cod şi date
  - este volatilă
  - Static RAM (SRAM)
    - bazată pe flip-flops
    - rapid
    - scump
    - regiştrii din CPU sunt de acelaşi tip
  - Dynamic RAM (DRAM)
    - fiecare bit este reprezentat de o combinație tranzistor + condensator
    - condensatoarele suferă de leakeage (scurgeri de tensiune)
    - DRAM trebuie actualizat o dată la fiecare câteva zeci de ms

Periferice leşire

Unitatea Centrală de Procesare (CPU)
Unitatea de Control

Unitatea Artimetică/Logică

Regiștri

Periferice leşire

Memoria Principală

Memoria de Stocare

Select

Data


Storage


capacitor

de ce este DRAM mai ieftin decât SRAM? are DRAM niste dezavantaje în comparație cu SRAM?

- Memoria Principală
  - conţine cod şi date
  - este volatilă

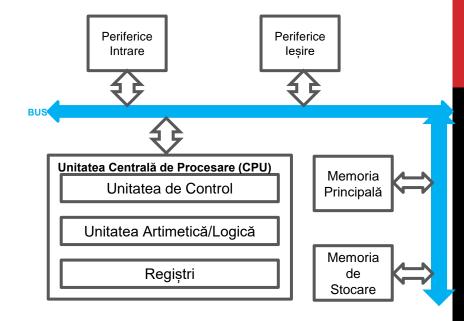
- DDR RAM
  - Double Data Rate RAM
  - .../DDR4/DDR5/DDR6
  - performanța este definită de:
    - capacitate
    - dacă au un sistem intern de corectarea erorilor (ECC)
    - timpi de acces (în cât timp de la comanda de citire de biţi din RAM avem datele disponibile?, timpul de refresh)
    - consumul de energie




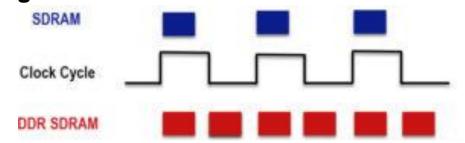

- Memoria Principală
  - conţine cod şi date
  - este volatilă


ce avem azi?

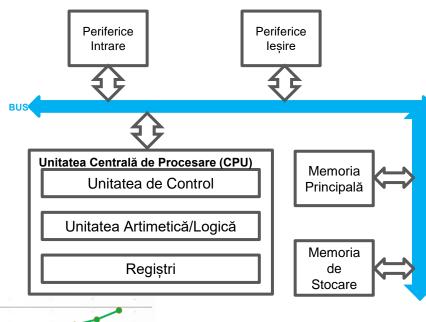

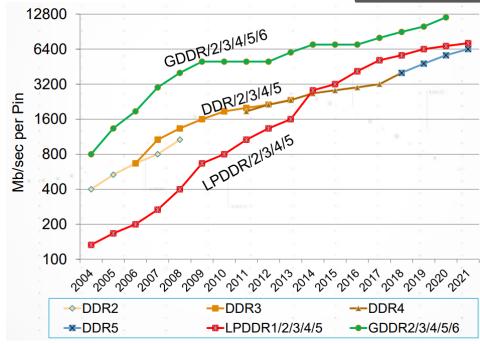

- Memoria Principală
  - conţine cod şi date
  - este volatilă

ce ne interesează la memorie?

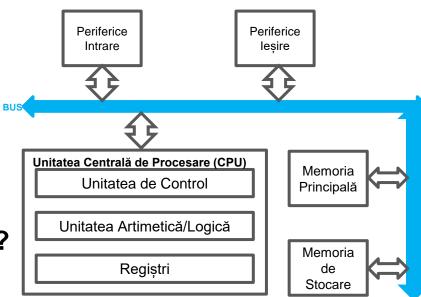


#### **MEMORIE**

Capacitate memorie	32 GB
Tip memorie	DDR4
Numar sloturi	4
Sloturi ocupate	2
Frecventa	2666 MHz
Capacitate memorie maxima suportata	128 GB


- Memoria de Stocare
  - conţine cod şi date
  - este nevolatilă
  - SSD (Solid State Disks)
    - e memorie flash, rapidă
    - azi, e scumpă
    - scrierea e mult mai lentă decât citirea


- HDD (Hard Disks)
  - mecanic

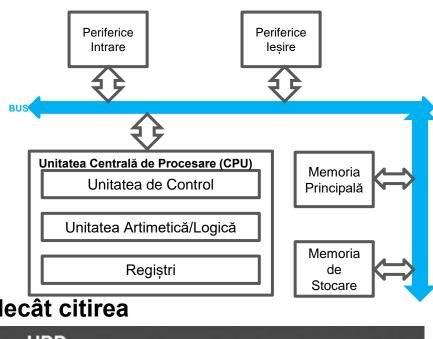



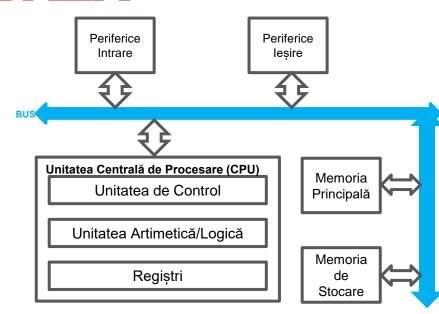- BUS
  - conectează CPU/memorie
  - proprietăți
    - capacitatea (bandwidth)
    - viteza (MHz)



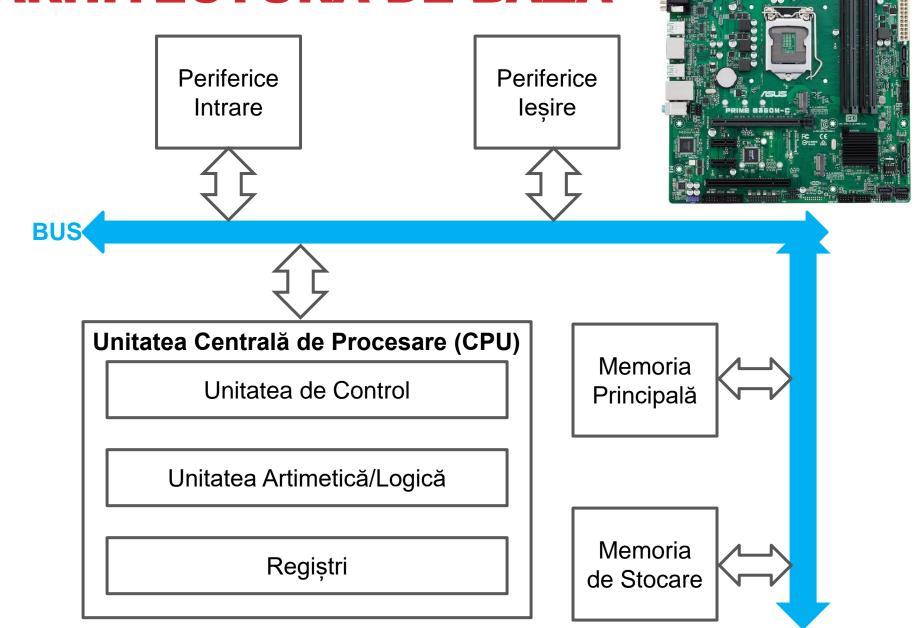

un astfel de sistem poate executa doar cod mașină pentru un singur stream

# **CE AM FĂCUT ASTĂZI**

arhitectura de bază a calculatoarelor

Instruction Set Architecture (ISA)

#### **DATA VIITOARE ...**

continuăm discuția despre arhitectura de bază a calculatoarelor

de la cod sursă la cod maşină

# **LECTURĂ SUPLIMENTARĂ**

- PH book
  - 2.5 Representing Instructions in the Computer
  - 4.1 4.4 The Processor
- Ben Eater, Designing a 7-segment hex decoder, <u>https://www.youtube.com/watch?v=7zffjsXqATg</u>
- Ben Eater, Using an EEPROM to replace combinational logic, <u>https://www.youtube.com/watch?v=BA12Z7gQ4P0</u>
- Crash Course Computer Science (o descriere grafică intuitivă, corectă):
  - How Computers Calculate the ALU, <u>https://www.youtube.com/watch?v=1I5ZMmrOfnA&list=PLH2I6uzC4UEW0s7-KewFLBC1D0I6XRfye&index=6</u>
  - Registers and RAM, <u>https://www.youtube.com/watch?v=fpnE6UAfbtU&list=PLH2l6uzC4UEW0s7-KewFLBC1D0l6XRfye&index=7</u>
  - The Central Processing Unit (CPU), <u>https://www.youtube.com/watch?v=FZGugFqdr60&list=PLH2l6uzC4UEW0s7-KewFLBC1D0l6XRfye&index=8</u>
  - Instructions & Programs, <u>https://www.youtube.com/watch?v=zltgXvg6r3k&list=PLH2l6uzC4UEW0s7-KewFLBC1D0l6XRfye&index=9</u>
- I Made a Working Computer with just Redstone!, <a href="https://youtu.be/CW9N6kGbu2l">https://youtu.be/CW9N6kGbu2l</a>